
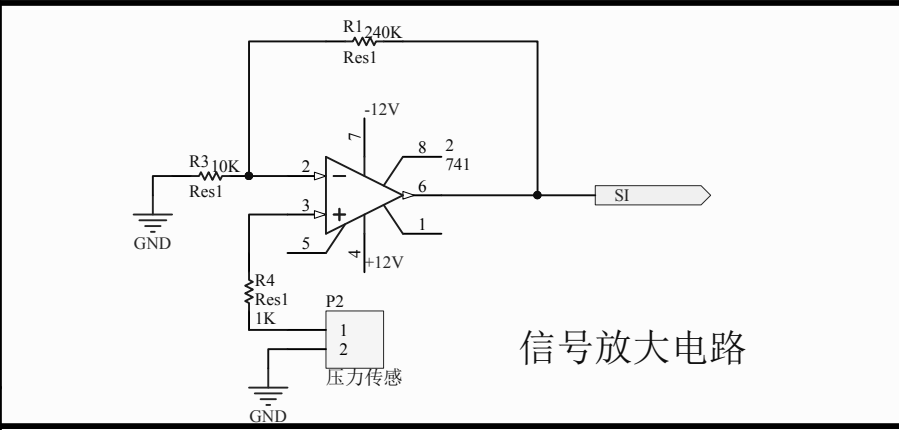



电源电路

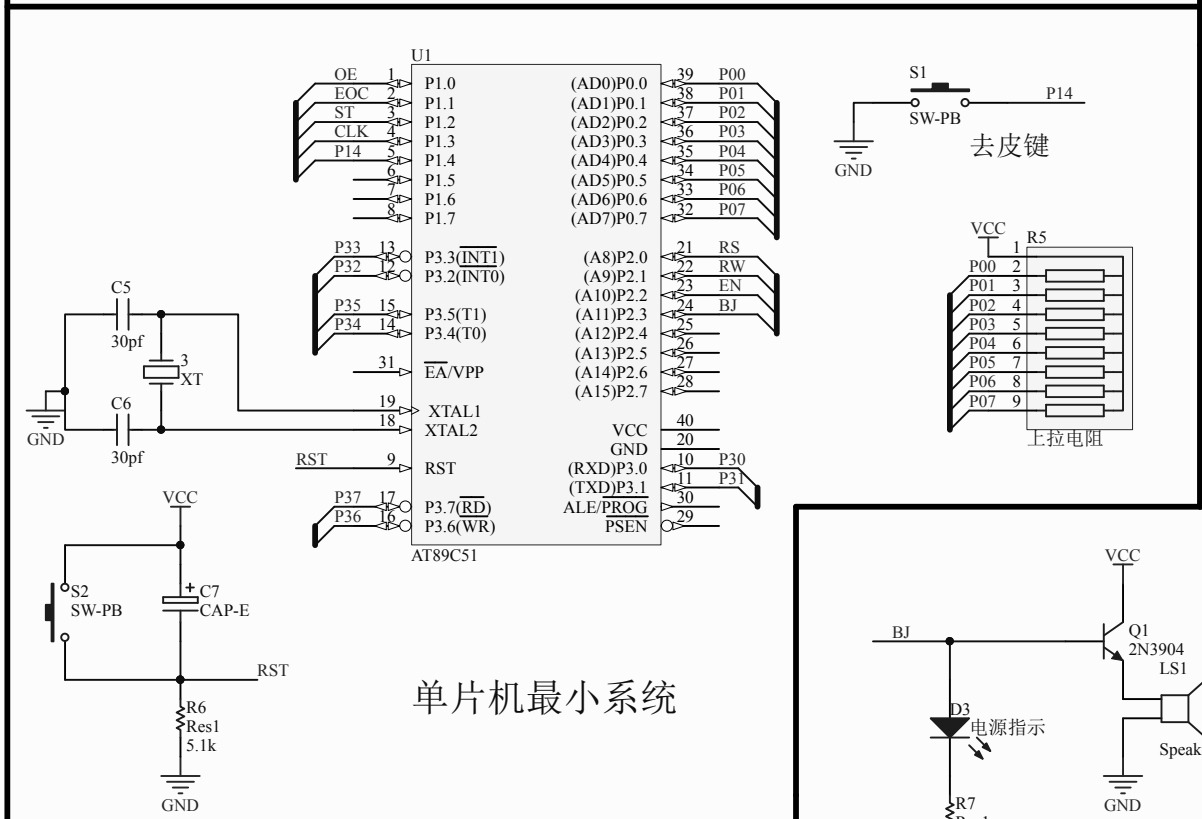


信号放大电路




单片机最小系统

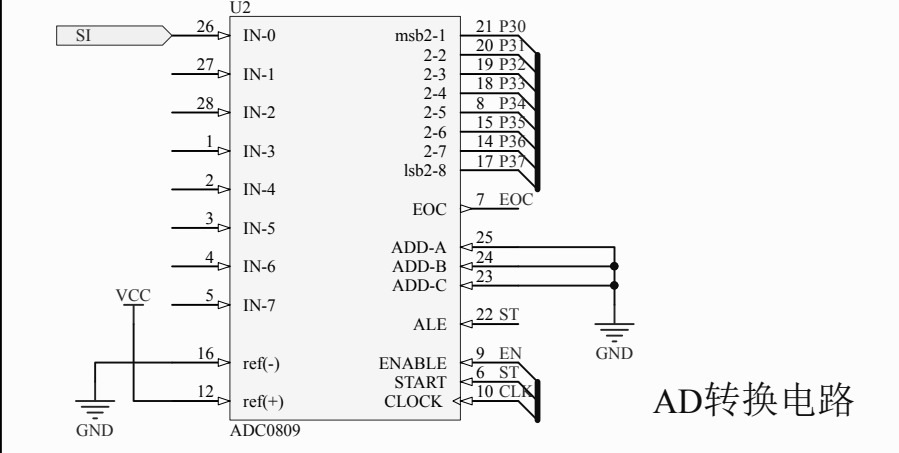

AD转换电路

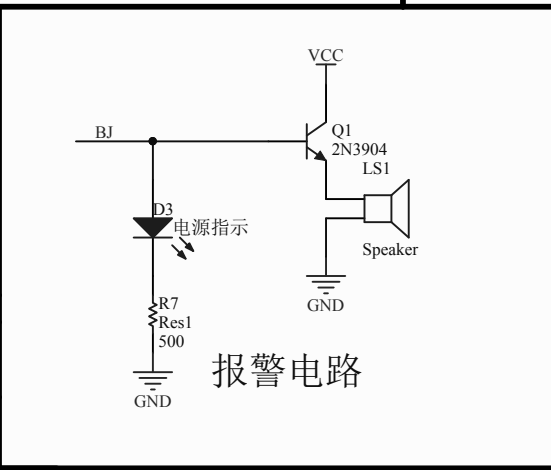

报警电路

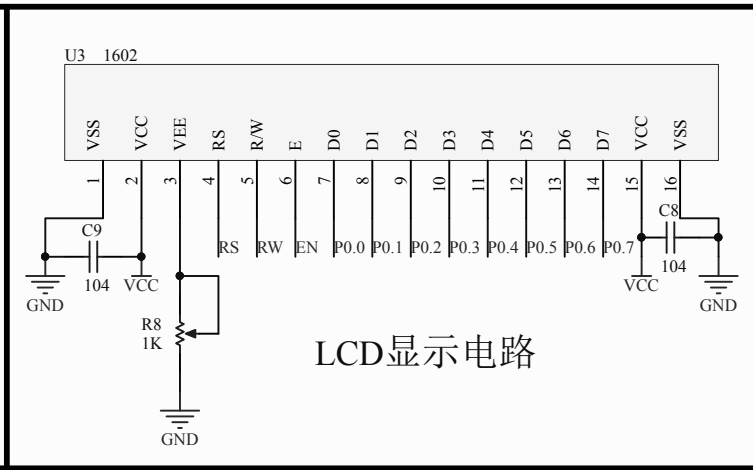

LCD显示电路

姓名		学号	
专业		指导老师	